



HAUTE ECOLE DE BRUXELLES
Catégories Economique et Technique
Rue Royale 67 - 1000 Bruxelles
☎: 02/219.15.46 - 📠: 02/219.48.47
✉: esi@heb.be



heb

haute école de bruxelles

Structure des ordinateurs : Résumé **1^{ère} année**



Jeyminee



2009 - 2010

Chapitre 1 : Traitement de l'information

Introduction

BIT Binary DigiT (unité élémentaire de l'information)

Bit : c'est plus petite unité que peut traiter le Pc (0 ou 1 ; vrai ou faux ; le courant passe ou pas)

Combien de chiffre puis-je coder avec 3bits et lesquels ?

$$2^n = N$$

N = le nombre de chiffre

n = le nombre de bits

$$000 = 0$$

$$001 = 1$$

$$010 = 2$$

$$011 = 3$$

$$100 = 4$$

$$\rightarrow 2^3 = 8$$

$$101 = 5$$

$$110 = 6$$

$$111 = 7$$

Formule Maximum

$$M = 2^n - 1$$

Opérations

Addition

Table de vérité	Ex :
0 x 0 = 0	111 11
0 x 1 = 1	10110111
1 x 1 = 0 je retiens 1	+ 1011110
	<hr/>
	100010101

Multiplication

Table de vérité	Ex :
0 x 0 = 0	101
0 x 1 = 0	x 11
1 x 1 = 1	<hr/>
	101
	+ 101x
	<hr/>
	1111

Soustraction

Table de vérité	Ex :
0 - 0 = 0	(2)
0 - 1 = 1	101101
1 - 1 = 1 je retire quand possible	- 101011
	1
	<hr/>
	000010

Représentation des nombres négatifs (bit de signe)

0111 = 7
0110 = 6
0101 = 5
0100 = 4
0011 = 3
0010 = 2
0001 = 1
0000 = 0
1000 = -0
1001 = -1
1010 = -2
1011 = -3
1100 = -4
1101 = -5
1110 = -6
1111 = -7

Le complément à 2

Le codage est identique que le binaire pour les nombres positifs mais change pour les négatifs.

Ex : $(-20)_{10}$

0 0010100 → +20 avec un premier bit de signe positif
1101011 → complément à 1 (on inverse)
1101100 → complément à 2 (+1)
1 1101100 → -20 en complément à 2 avec un premier bit de signe qui est négatif

Le 0 représente un nombre pair et le 1 un nombre impair.

EX : 10011101_2 en représentation complément à 2 vaut en fait :

10011101_2 est un nombre impair, il faut donc passer par les compléments :

(1)0011101
(1)1100010 → cpl à 1
(1)1100011 → cpl à 2
= -99_{10}

Division

La division binaire s'effectue à l'aide de soustractions et de décalages, comme la division décimale, sauf que les digits du quotient ne peuvent être que 1 ou 0. Le bit du quotient est 1 si on peut soustraire le diviseur, sinon il est 0.

Conversion en binaire

Ex :

```

45853 / 2 = 22926 reste 1
22926 / 2 = 11463 reste 0
11463 / 2 = 5731  reste 1
 5731 / 2 = 2865  reste 1
 2865 / 2 = 1432  reste 1
1432 / 2 =  716  reste 0
 716 / 2 =  358  reste 0
 358 / 2 =  179  reste 0
 179 / 2 =   89  reste 1
  89 / 2 =   44  reste 1
  44 / 2 =   22  reste 0
  22 / 2 =   11  reste 0
  11 / 2 =    5  reste 1
   5 / 2 =    2  reste 1
   2 / 2 =    1  reste 0
   1 / 2 =    0  reste 1

```

Lire de bas en haut

IEEE 754

L'IEEE 754 est un standard pour la représentation des nombres à virgule flottante en binaire. Il est le plus employé actuellement pour le calcul des nombres à virgule flottante dans le domaine informatique, avec les CPU et les FPU. Le standard définit les formats de représentation des nombres à virgule flottante (signe, mantisse, exposant, nombres dénormalisés) et valeurs spéciales (infinis et NaN), en même temps qu'un ensemble d'opérations sur les nombres flottants. Il décrit aussi quatre modes d'arrondi et cinq exceptions (comprenant les conditions dans lesquelles une exception se produit, et ce qu'il se passe dans ce cas).

1 bit	8 bits	23 bits
Représente Le bit de signe	Représente l'exposant	Représente la mantisse

L'exposant est codé de manière biaisée sur 127 ex : 0 est codé sur 127

$$Nb = (\text{signe mantisse}) + \text{mantisse} \cdot 2^{\text{exp}}$$

Ex : $10,4_{10} = ?$ sur 32 bits

Calcul de l'exposant

On divise $10,4 = +5,4 \cdot 2 = +2,6 \cdot 2^2 = +1,3 \cdot 2^3 \rightarrow$ l'exposant

Le « + » représente le bit de signe et le 1,3 la mantisse

Signe = 0

Exposant = 3 (valeur réelle) $\rightarrow 3 + 127$ (le biais)


$$\rightarrow 130_{10} = 10000010_2$$

Calcul de la mantisse

On code 0,3 (car le 1 n'est pas codé)

$$\begin{array}{l|l} 0, & 3 \\ 0, & 6 \\ \left[\begin{array}{l} 1, \\ 0, \\ 0, \\ 1, \end{array} \right. & \begin{array}{l} 2 \\ 4 \\ 8 \\ 6 \end{array} \end{array} = 0,01001_2$$

1- Mise en forme

 

Exemple 2 :

L'exposant

$$\begin{array}{l|l} 0, & 1 \\ 0, & 2 \\ 0, & 4 \\ 0, & 8 \\ \left[\begin{array}{l} 1, \\ 1, \\ 0, \\ 0, \\ 1, \end{array} \right. & \begin{array}{l} 6 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \\ 6 \end{array} \end{array}$$


$= 0,0001\overline{1001100}_2$
 mais on veut un "1" en début de mantisse donc
 $\rightarrow = 1,10011001100 \cdot 2^{-4}$
 exposant biaisé sur 127 donc
 $\rightarrow 127 - 4 = 123_{10} = 01111011_2$

La mantisse

La mantisse = 0,00011001100 mais changé (voir 1)

$\rightarrow 1,100110011001100\dots$

La mise en forme

 

Dernier exemple : $-16,2_{10} = ?$

Le nombre est négatif donc le bit de signe sera « 1 ».

L'exposant


$$-16,2 = -8,1 \cdot 2 = -4,05 \cdot 2^2 = -2,025 \cdot 2^3 = -1,0125 \cdot 2^4$$

$$127 + 4 = 131_{10} \rightarrow 131_{10} = 10000011_2$$

Mantisse

0,	0125	= 0,00000011001100...
0,	0250	
0,	05	
0,	1	
0,	2	
0,	4	
0,	8	
1,	6	
1,	2	
0,	4	

Mise en forme

 

Ou alors :

$$+16 = 10000$$

$$0,2 = 0,0011001100110011...$$

$$16,2 = \underline{1}0000,001100110011...$$

On veut que ce soit le 1 souligné qui soit juste avant la virgule.


$$1,000000110011001100... \cdot 2^4$$

$$\text{Le biais est donc de } 127 + 4 = 131_{10} \rightarrow 100000011_2$$

Et la mise en forme est bien sûr identique.

Chapitre 2 : Portes Logiques


Circuit en série

 

Ensemble booléen

$\{0,1\}$

Circuit en parallèle

 

Variables

a, b, c

Opérations Logiques

- NON (négation) : a, b, c
 - ET « x » « fois » : $a.b$
 - OU « + » « plus » : $a+b$
 - OU exclusif : $a \oplus (\text{ou-exclu}) b$
- ! « Plus » logique différent du « plus » arithmétique.
 - Les valeurs de vérité de la fonction sont définies en fonction des valeurs de vérité des variables.

Porte NON



La porte *non* a une entrée a et une sortie s , utilisée pour changer d'état. L'état de s est opposé à celui de a .

a	sortie
1	0
0	1

Porte ET (AND)



La porte *et* a deux entrées a et b et une sortie s .
Le courant ne passe que si a et b sont tous deux positifs.

a	b	sortie
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Porte NON-ET (NAND ; NOT AND)



La porte *non et* est l'opposé de la porte *et*.

a	b	sortie
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Porte OU (OR)



La porte *ou* a deux entrées a et b.

Le courant ne passe que si a ou b sont passants, ou a et b sont passants

a	b	sortie
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Porte NON-OU (NOR ; NOT OR)



La porte *non ou* est l'opposé de la porte *ou*.

a	b	Sortie
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

Porte OU exclusif (XOR)



La porte *ou exclusif* a deux entrées a et b et une sortie. Le courant ne passe que si a ou b est passant mais pas les deux.

a	b	sortie
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Chapitre 3 : Lois et règles de l'Algèbre de Boole

Lois de Boole

Lois de commutativité

$$a + b = b + a // a \cdot b = b \cdot a$$

a	b	ab	ba	a+b	b+a
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1

Lois d'associativité

$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = (a \cdot c) \cdot b \Rightarrow$ Multiplication à 3 variables (valable pour l'addition aussi)

a	b	c	(a . b)	c	a	(b . c)
0	0	0	0	0 = 0	0	0 = 0
0	0	1	0	1 = 0	0	0 = 0
0	1	0	0	0 = 0	0	0 = 0
0	1	1	0	1 = 0	0	1 = 0
1	0	0	0	0 = 0	1	0 = 0
1	0	1	0	1 = 0	1	0 = 0
1	1	0	0	0 = 0	1	0 = 0
1	1	1	1	1 = 1	1	1 = 1

Lois de distributivité

$$a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

a	b	c	a	(b + c)	a . b	a . c
0	0	0	0	0 = 0	0	0 = 0
0	0	1	0	1 = 0	0	0 = 0
0	1	0	0	1 = 0	0	0 = 0
0	1	1	0	1 = 0	0	0 = 0
1	0	0	1	0 = 0	0	0 = 0
1	0	1	1	1 = 1	0	1 = 1
1	1	0	1	1 = 1	1	0 = 1
1	1	1	1	1 = 1	1	1 = 1

Règles de Boole

1. $a + 0 = a$	7. $a \cdot a = a$
2. $a + 1 = 1$	8. $a \cdot \bar{a} = 0$
3. $a \cdot 0 = 0$	9. $\overline{\overline{a}} = a$
4. $a \cdot 1 = a$	10. $a + ab = a$
5. $a + a = a$	11. $a + \bar{a}b = a + b$
6. $a + \bar{a} = 1$	12. $(a + b)(a + c) = a + bc$

6 et 8 \rightarrow dualité
 7 \rightarrow idempotence
 2 \rightarrow absorption

Démonstration

1. $a + 0 = a$



2. $a + 1 = 1$



3. $a \cdot 0 = 0$



4. $a \cdot 1 = a$




5. $a + a = a$



6. $a + \bar{a} = 1$




7. $a \cdot a = a$

 

8. $a \cdot \bar{a} = 0$



9. $\overline{\bar{a}} = a$

 

10. $a + ab = a$

$$= a + ab = a (1 + b) \rightarrow \text{mise en facteur}$$

$$= a \cdot 1 \quad \rightarrow \text{règle 2 : } (1 + b) = 1$$

$$= a \quad \rightarrow \text{règle 4 : } (a \cdot 1) = a$$

11. $a + \bar{a}b = a + b$

$$= (a + ab) + \bar{a}b \quad \rightarrow \text{règle 10 : } a = a + ab$$

$$= (aa + ab) + \bar{a}b \quad \rightarrow \text{règle 7 : } a = aa$$

$$= aa + ab + a\bar{a} + \bar{a}b \quad \rightarrow \text{règle 8 : } a\bar{a} = 0$$

$$= (a + \bar{a})(a + b) \quad \rightarrow \text{mise en facteur}$$

$$= 1(a + b) \quad \rightarrow \text{règle 6 : } a + \bar{a} = 1$$

$$= a + b \quad \rightarrow \text{règle 4 : } a \cdot 1 = a$$

12. $(a + b)(a + c) = a + bc$

$$= aa + ac + ab + bc \quad \rightarrow \text{distributivité}$$

$$= a + ac + ab + bc \quad \rightarrow \text{règle 7 : } a = aa$$

$$= a(1 + c) + ab + bc \quad \rightarrow \text{mise en évidence de } a$$

$$= a \cdot 1 + ab + bc \quad \rightarrow \text{règle 2 : } 1 + c = 1$$

$$= a + ab + bc \quad \rightarrow \text{règle 4 : } 1 \cdot a = a$$

$$= a(1 + b) + bc \quad \rightarrow \text{mise en évidence de } a \text{ et règle 2 : } 1 + b = 1$$

$$= a \cdot 1 + bc \quad \rightarrow \text{règle 4 : } a \cdot 1 = a$$

$$= a + bc$$

Chapitre 4 : Théorème de De Morgan

Fonction

Table de vérité

$$\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$$

a	b	a+b	$\overline{a + b}$	\overline{a}	\overline{b}	$\overline{a} \cdot \overline{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

Dans les deux cas, l'expression ne sera VRAIE que si a et b sont fausses.

Fonction

Table de vérité

$$\overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$$

a	b	a.b	$\overline{a \cdot b}$	\overline{a}	\overline{b}	$\overline{a} + \overline{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Dans les deux cas, l'expression ne sera FAUSSE que si a et b sont vraies.

Enoncé des théorèmes de De Morgan

- ➔ Le complément d'un produit de variables est égal à la somme des compléments des variables.
- ➔ Le complément d'une somme de variables est égal au produit des compléments des variables.

Chapitre 5 : Circuits logiques

Minterms : Sommes de multiplications (le plus utilisé)

Maxterms : Multiplications de sommes

a	b	c	s	
0	0	0	0	maxterms
0	0	1	0	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	minterms
1	1	1	1	

En Minterms : On complémente les « 0 »

$$S1 = (\bar{a} \cdot b \cdot \bar{c}) + (\bar{a} \cdot b \cdot c) + (a \cdot b \cdot \bar{c}) + (a \cdot b \cdot c)$$

En Maxterms : On complémente les « 1 »

$$S2 = (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (a + b + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + b + c) \cdot (a + b + c)$$

S1 et S2 sont des expressions algébriques et elles sont égales.

On peut représenter ces expressions sous forme de tables de Karnaugh.

a	b	c	s	
0	0	0	0	minterms
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	1	1	
1	1	0	1	minterms
1	1	1	1	

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

En Minterms : on regroupe les « 1 » mais on ne peut les regrouper par puissances de 2 (2, 4, 8, ...).

Ici on fait donc 3 regroupements ; pour écrire ces groupements sous forme algébrique, on regarde les termes qui ne changent pas d'état et on complémente les « 0 ».

$$S = (a \cdot b) + (b \cdot c) + (a \cdot c)$$

Tables de Karnaugh

Elles permettent de simplifier des fonctions logiques.

Avec 2 variables :

A \ B	0	1
0	00	01
1	10	11

Avec 3 variables :

A \ BC	00	01	11	10
0	000	001	011	010
1	100	101	111	110

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1


Avec 4 variables :

AB \ CD	00	01	11	10
00	0000	0001	0011	0010
01	0100	0101	0111	0110
11	1100	1101	1111	1110
10	1000	1001	1011	1010

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1


Circuits combinatoires standard

Démultiplexeurs

 


a1 et a0 est le codage qui permet de savoir sur quel fil va sortir l'entrée « in ».

Multiplexeur

 


a1 et a0 codent (en binaire) le numéro du fil qu'on regarde pour le mettre en sortie (out).

Décodeur (DEMUX sans entrée de sortie)

 

Envoie un « 1 » au port donné par les 2 entrées d'adresse

Codeur

 

Le codeur fournit en sortie l'adresse du fil d'entrée à 1 mais les autres entrées doivent être à 0.

i0	i1	i2	i3	a1	a0
i	0	0	0	0	0
0	i	0	0	0	1
0	0	i	0	1	0
0	0	0	i	1	1

a1

i2 i3 \ i0 i1	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	X	0	X
0 1	X	1	X	X
1 1	X	X	X	X
1 0	X	1	X	X


Ici, on peut changer les « x » pour la valeur qu'on souhaite : on change ceux surlignés en 1 le reste en « 0 ».

$$S1 = \bar{i}0 \cdot \bar{i}1$$

a0

i2 i3 \ i0 i1	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	X	1	X
0 1	X	1	X	X
1 1	X	X	X	X
1 0	X	0	X	X


$$S2 = \bar{i}0 \cdot \bar{i}2$$

 

Additionneurs

Le demi-additionneur

 On additionne deux entrées qui tiennent sur 1bit et on sort la somme algébrique sur 1bit.




a	b	somme	retenue
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

somme = ou exclusif
retenue = ET

↑
1+1=2 mais réponse sur 1bit donc on peut pas le coder: S = 0 mais la retenue = 1

L'additionneur 1 bit

 Idem que le semi-add. : mais on a une retenue en entrée.



a	b	R in	s	R out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

3 Entrées :

- 1 → d'abord on additionne les entrées a et b 2 sorties
- 2 → ensuite on additionne ce résultat à l'éventuel R in
- 3 → puis on compare les retenues

Incrémenteur Octal

3 entrées	a2	a1	a0	S2	S1	S0
	0	0	0	0	0	1
	0	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	1	1
	0	1	1	1	0	0
	1	0	0	1	0	1
	1	0	1	1	1	0
	1	1	0	1	1	1
	1	1	1	0	0	0

Tables :

S2

a0 \ a2 a1	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$$S2 = (a2 \cdot \bar{a}0) + (a2 \cdot \bar{a}1) + (\bar{a}2 \cdot a1 \cdot a0)$$

S1

a2 a1 \ a0	0	1
00	0	1
01	1	0
11	1	0
10	0	1


$$S1 = (\bar{a}0 \cdot a1) + (a0 \cdot \bar{a}1)$$

S0

a0 \ a2 a1	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

$$S0 = \bar{a}0$$

Logigramme :

 

Circuits logique séquentiels


Une bascule ou un verrou est un circuit logique doté d'une ou deux sorties et d'une ou plusieurs entrées. La sortie peut être au niveau logique 0 ou 1. Les changements d'état de la sortie sont déterminés par les signaux appliqués aux entrées et le type d'opérateur.

Ce qui différencie les bascules des circuits logiques combinatoires (portes ET, OU, OU Exclusif, etc.), c'est que la sortie maintient son état même après disparition du signal de commande. Comme l'état précédent et la mémorisation interviennent, on parle de logique séquentielle.

La bascule est l'élément de base de la logique séquentielle. En effet, en assemblant des bascules, on peut réaliser des compteurs, des registres, des registres à décalage, des mémoires.

Certaines bascules, appelées à fonctionner dans des systèmes synchrones, possèdent une entrée d'horloge de synchronisation. Il existe donc des bascules asynchrones et des bascules synchrones.

Basculer RS

 

a	b	$\overline{a+b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Q = état initial du système
Q+ = état du système à l'équilibre suivant

R	S	Q	Q+	Q-bar+	
0	0	0	0	1	a
0	0	1	1	0	
0	1	0	1	0	b
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	c
1	0	1	0	1	
1	1	0	X	X	d
1	1	1	X	X	

a → Q = Q+ : Il y a mémorisation du système si on ne touche plus aux entrées.


b → SET : La sortie passe à « 1 » d'office quel qu'était l'ancienne valeur du système (Q).

c → RESET : La sortie passe à « 0 » quelque soit la valeur de Q.


d → Interdit : Quand R et S sont à 1 ensemble, c'est le bordel, ça oscille.

Les chronographies

 On a une clock qui indique quand on « prend en compte » le signal entrant.



Bistable R-S (= bascule R-S avec Clk)

 


On prend la synchronisation de cette bistable sur niveau 1 (c-à-d sur palier bas) de la clock.

Quand la clock sera à 0, on a 0 après les portes ET et donc l'état de Q+ est conservé (comme le point « a » de la bascule R-S).

Bascule D asynchrone (sans clock)

 Cette bascule ne mémorise RIEN, R est toujours égal à S. Cette bascule est un RETARDATEUR : Il faut l'équilibre s'installe et que les infos passent les portes logiques. Le paramètre D est toujours renvoyé mais avec un délai.



D = paramètre

Q = état initial


Q+ = sortie

D = Q+

D	Q	Q+
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Bascule D asynchrone (avec clock)

 Synco sur niveau 1 d'horloge (palier bas). Quand la clock est à 0, on retrouve la mémorisation de l'ensemble du bistable.



C	D	Q	Q+
0	0	Q	Q
0	1	Q	Q
1	0	Q	0
1	1	Q	1

mémorisation de Q

bascule D asynchrone avec délai

Q est soit à 1
soit à 0

Bistable D - Flip/Flop

Synco sur front d'horloge montant. Ce circuit offre une mémorisation sur une période d'horloge.

	C	D	Q+
front montant	0	D	Q
	1	D	D
	1	D	Q
	1	D	Q

(car front montant)

mémorisation